

# 8位RISC CPU的Verilog实现

---


## 8位RISC CPU的Verilog实现

- 一. 设计需求
- 二. 硬件组成
  - 2.1 存储器
    - 2.1.1 ROM
    - 2.2.2 RAM
  - 2.2 CPU
    - 2.2.1 PC
    - 2.2.2 累加器
    - 2.2.3 地址选择器
    - 2.2.4 ALU
    - 2.2.5 通用寄存器
    - 2.2.6 IR
  - 2.3 内部结构（总）
- 三. 指令集
- 四. 控制器
  - 4.1 状态转移图
  - 4.2 FSM之状态寄存器
  - 4.3 FSM之下一个状态组合逻辑
  - 4.4 FSM之输出组合逻辑
- 五. 测试及结果
  - 5.1 测试指令
  - 5.2 Test-Bench
  - 5.3 波形
- 六. 结论
- 参考文献
- 附录
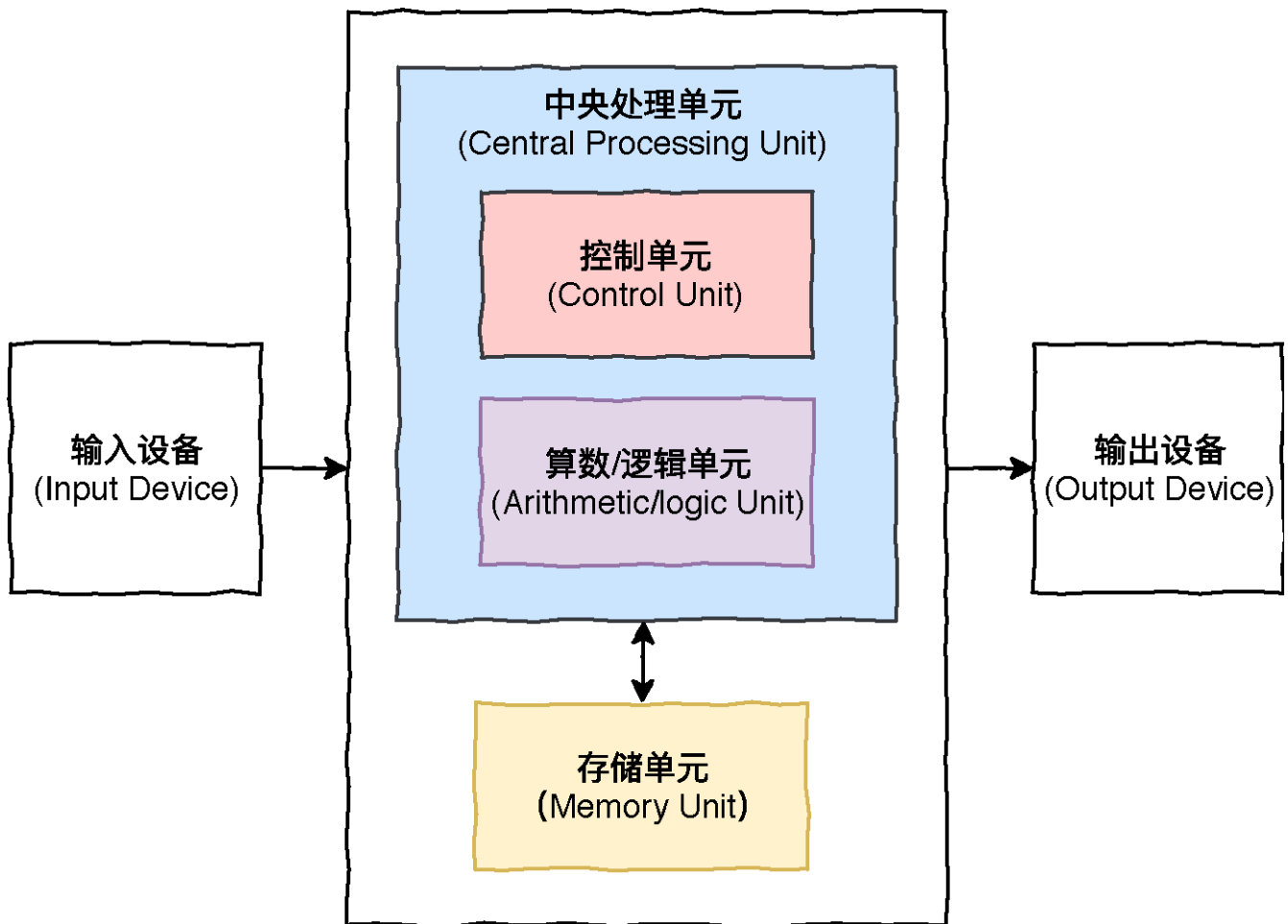
## 一. 设计需求

---

当今绝大多数计算机，无论是大型机还是微型机其基本结构都是冯诺依曼体系结构，即计算机由控制器，运算器，存储器，和输入/输出设备五部分组成。指令和程序都是存储在存储器中。



中央处理器，也称微处理器（microprocessor），是计算机系统的核心。主要完成以下任务：（1）从存储器中取指令，指令译码；（2）执行简单的算术逻辑运算；（3）在处理器和存储器或I/O之间传送数据；（4）程序流向控制等[1]。


RISC, reduced instruction set computer, 精简指令集计算机相较于CISC, complex instruction set computer, 复杂指令集计算机能够在一个始终周期执行更多的指令，这些指令比CISC的指令集具有更短，功能更简单，指令格式更统一等特点，因此适合流水线处理，加快处理速度。

8位CPU是上世纪70年代开始采用的典型CPU结构，代表产品有英特尔的8080系列[1]。是现代普遍采用的64位，32位总线结构CPU的起始。

本文将基于有限状态机（Finite State Machine, FSM）采用Verilog硬件描述语言对8位RISC架构CPU进行实现。

## 二. 硬件组成

---

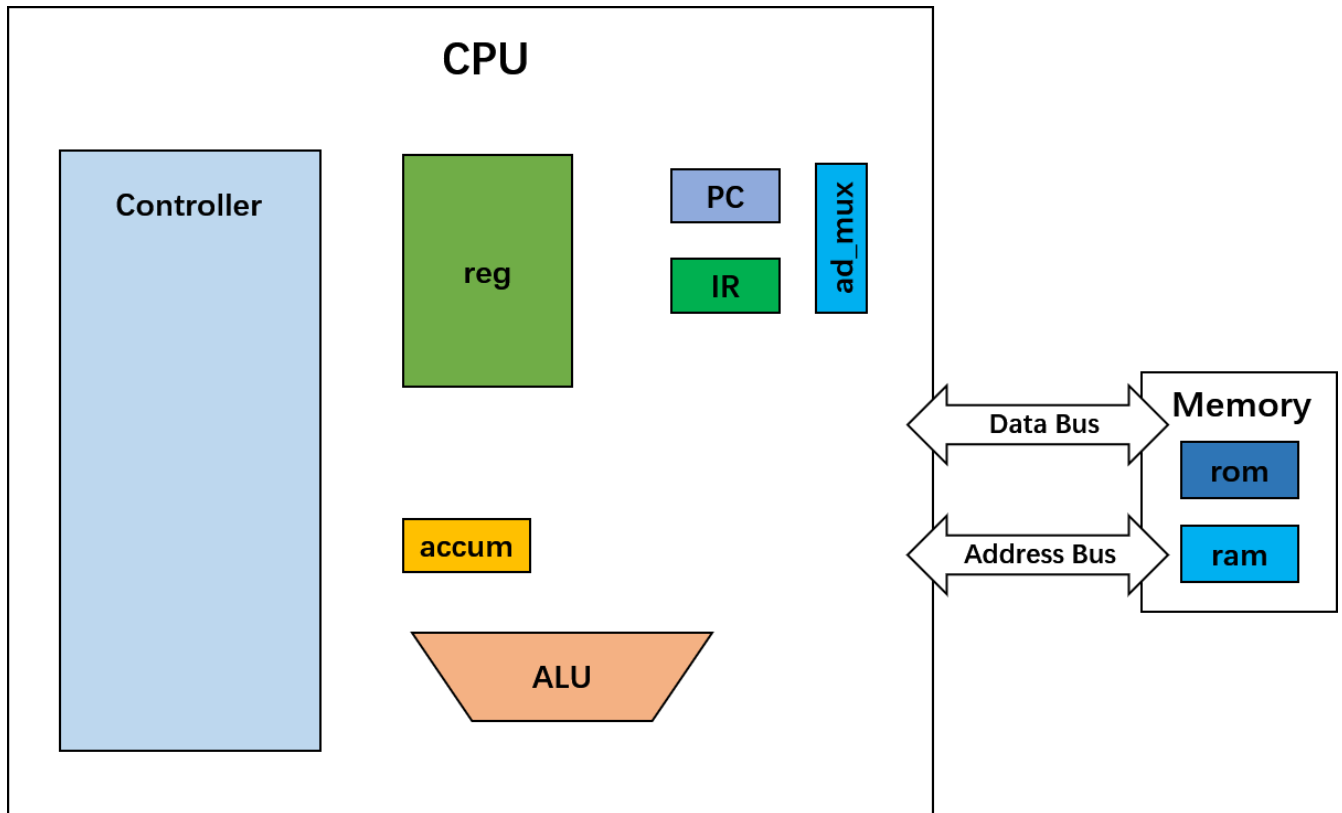

如图是微型计算机系统中关键组成部分，包含CPU，存储器，数据和地址总线。CPU主要由算术逻辑单元（ALU，Arithmetic Logic Unit），累加器（accumulator），通用寄存器（registers），程序计数器（PC，Program Counter），指令寄存器（IR，Instruction Register），地址选择器（address multiplexer）组成。存储器这里指主存储器，分为随机存取存储器RAM（Random Access Memory）和只读存储器ROM（Read Only Memory）。主存和CPU之间通过总线访问，总线有地址总线（Address Bus）和数据总线（Data Address）两种。

## 2.1 存储器

### 2.1.1 ROM

ROM用于存储要执行的指令，关于指令的介绍见第三章。

Verilog实现：

```
module rom(data, addr, read, ena);
input read, ena;
input [7:0] addr;
output [7:0] data;

reg [7:0] memory[255:0];

// note: Decimal number in the bracket
initial begin
    memory[0] = 8'b000_00000; //NOP
    ... // some instructions
end
```


```

assign data = (read&&ena)? memory[addr]:8'hzz;

endmodule

```

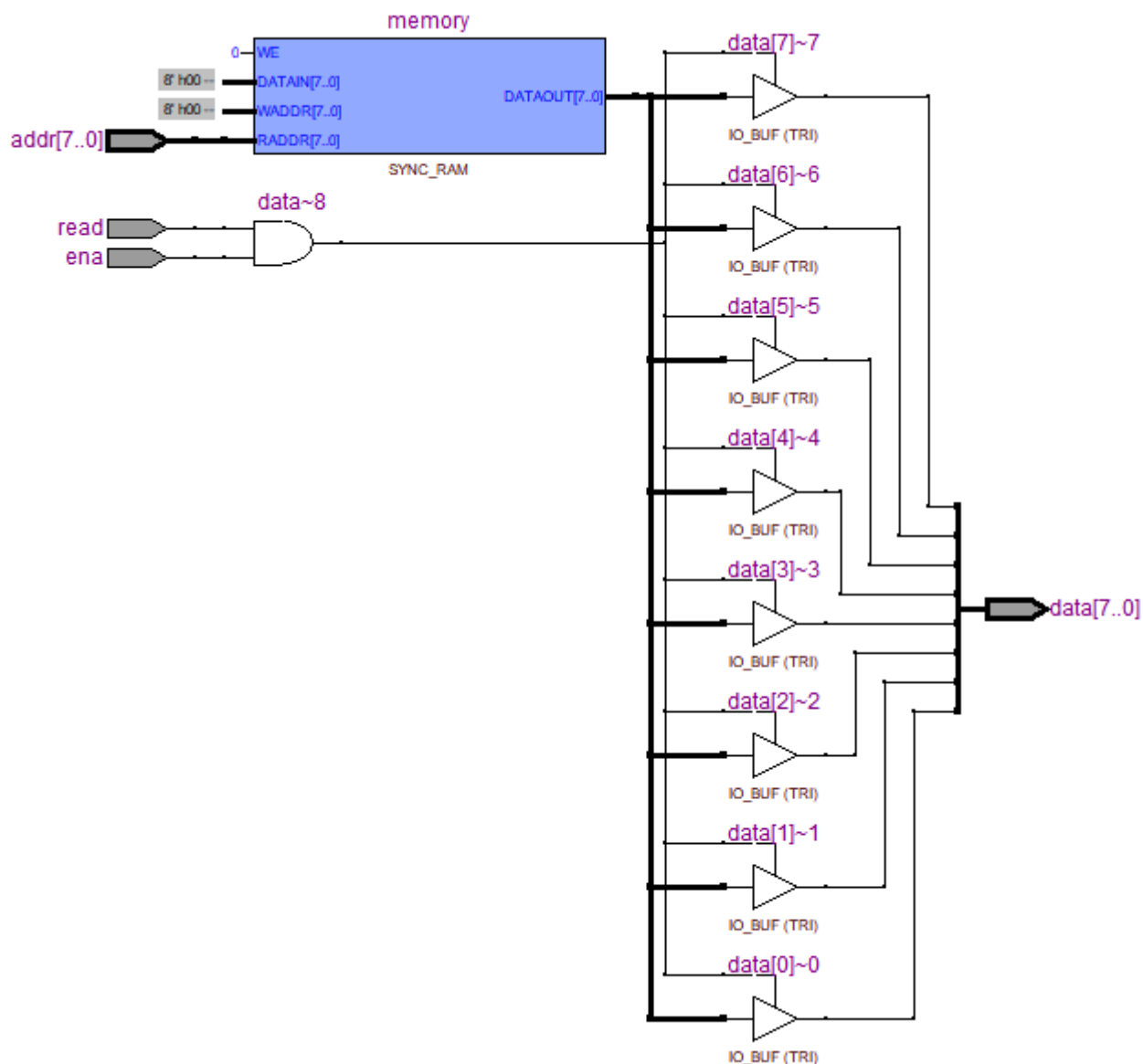ROM，只读指令。接受输入地址，当读信号和使能信号高电平时输出对应地址存储的指令，否则输出保持高阻态。地址和数据都是8位，可寻址以及内部存储的大小为256Bytes。



RTL (register-transfer level, 寄存器传输级) 综合如上图所示。

## 2.2.2 RAM

存储数据，可读可写。

Verilog实现：


```
module ram(data, addr, ena, read, write);
input ena, read, write;
input [7:0] addr;
inout [7:0] data;

reg [7:0] ram[255:0];

assign data = (read&&ena)? ram[addr]:8'hzz;    // read data from RAM

always @(posedge write) begin    // write data to RAM
    ram[addr] <= data;
end
endmodule
```

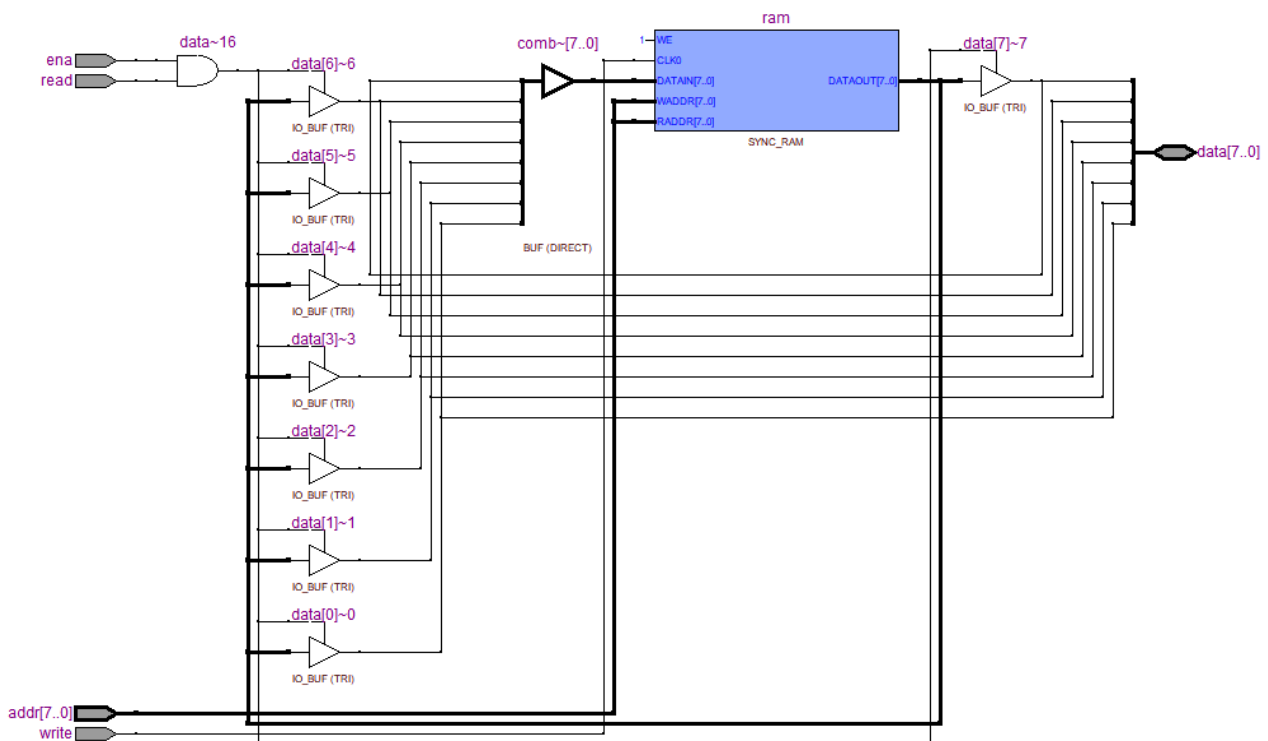可读可写，接收8位地址，当读信号和使能信号有效时，输出对应地址存储的数据，否则输出保持高阻态。当写信号上升沿是触发，将输入输出写入地址对应位置。内部存储以及可循址大小也为256Byters。



RTL视图如上。

## 2.2 CPU

### 2.2.1 PC

程序计数器，有时也叫做指令地址寄存器（Instruction Address Register, IAR），对应于Intel X86体系CPU中的指令指针（Instruction pointer）寄存器。其功能是用来存放要执行的下一条指令在现行代码段中的偏移地址。本文中PC由Controller自动修改，使得其中始终存放着下一条将要执行指令的地址。因此，PC是用来控制指令序列执行流程的寄存器[2]。


### Verilog实现:

```

//PC, program counter
module counter(pc_addr, clock, rst, en);
input clock, rst, en;
output reg [7:0] pc_addr;
always @(posedge clock or negedge rst) begin
    if(!rst) pc_addr <= 8'd0;
    else begin
        if(en) pc_addr <= pc_addr+1;
        else pc_addr <= pc_addr;
    end
end
end
endmodule

```

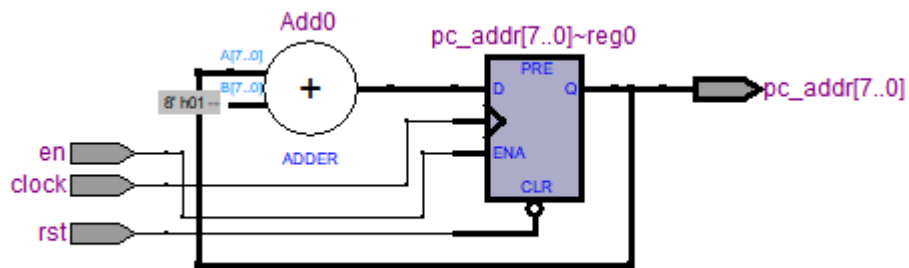异步清零。时钟上升沿触发，高电平使能时程序计数器计数，指向下一条要执行指令的地址。指令存储在ROM中，故每次pc\_addr加1。



RTL视图如上。

## 2.2.2 累加器

累加器，用于储存计算的中间结果。

Verilog实现：


```

// Accumulator
module accum( in, out, ena, clk, rst);
// a register, to storage result after computing
input clk,rst,ena;
input [7:0] in;
output reg [7:0] out;

always @(posedge clk or negedge rst) begin
    if(!rst) out <= 8'd0;
    else begin
        if(ena) out <= in;
        else out <= out;
    end
end
end
endmodule

```

异步清零。时钟上升沿触发，高电平使能时输出当前输入信号。

 

RTL视图如上，可以看出其是一个Q触发器来实现。


### 2.2.3 地址选择器

接受控制使能信号对输入的来自程序计数器和指令寄存器的地址进行选择。

Verilog实现：

```
// Address multiplexer
module addr_mux(addr, sel, ir_ad, pc_ad);
// To choose address of instruction register or address of program counter
input [7:0] ir_ad, pc_ad;
input sel;
output [7:0] addr;
assign addr = (sel)? ir_ad:pc_ad;
endmodule
```

 当选择信号为1时，选择来自寄存器输入的地址到数据总线，否则将程序计数器中的地址加载到数据总线。



RTL视图如上。

### 2.2.4 ALU

算术逻辑运算单元，根据指令类型来决定进行哪种运算，从而将运算结果输出通用寄存器或者累加器中。

```
module alu(alu_out, alu_in, accum, op);
// Arithmetic logic unit
// to perform arithmetic and logic operations.
input [2:0] op;
input [7:0] alu_in, accum;
output reg [7:0] alu_out;

parameter NOP=3'b000,
```

```


LDO=3'b001,
LDA=3'b010,
STO=3'b011,
PRE=3'b100,
ADD=3'b101,
LDM=3'b110,
HLT=3'b111;

```

```

always @(*) begin
    casez(op)
        NOP:    alu_out = accum;
        HLT:    alu_out = accum;
        LDO:    alu_out = alu_in;
        LDA:    alu_out = alu_in;
        STO:    alu_out = accum;
        PRE:    alu_out = alu_in;
        ADD:    alu_out = accum+alu_in;
        LDM:    alu_out = accum;
        default: alu_out = 8'bzzzz_zzzz;
    endcase
end
endmodule

```

 

RTL视图如上。

## 2.2.5 通用寄存器

通用寄存器，ALU输出结果，指令寄存器输出的操作数都可以存储到寄存器中的特定的地址。输出寄存器中存储的数据到数据总线。

Verilog实现：

```

module reg_32(in, data, write, read, addr, clk);
    input write, read, clk;
    input [7:0] in;
    input [7:0] addr;

```



```

//!Warning: addr should be reduced to 5 bits width, not 8 bits width.
//input [4:0] addr;

output [7:0] data;


reg [7:0] R[31:0]; //32Byte
wire [4:0] r_addr;

assign r_addr = addr[4:0];
assign data = (read)? R[r_addr]:8'hzz; //read enable

always @(posedge clk) begin //write, clk posedge
    if(write) R[r_addr] <= in;
end
endmodule

```

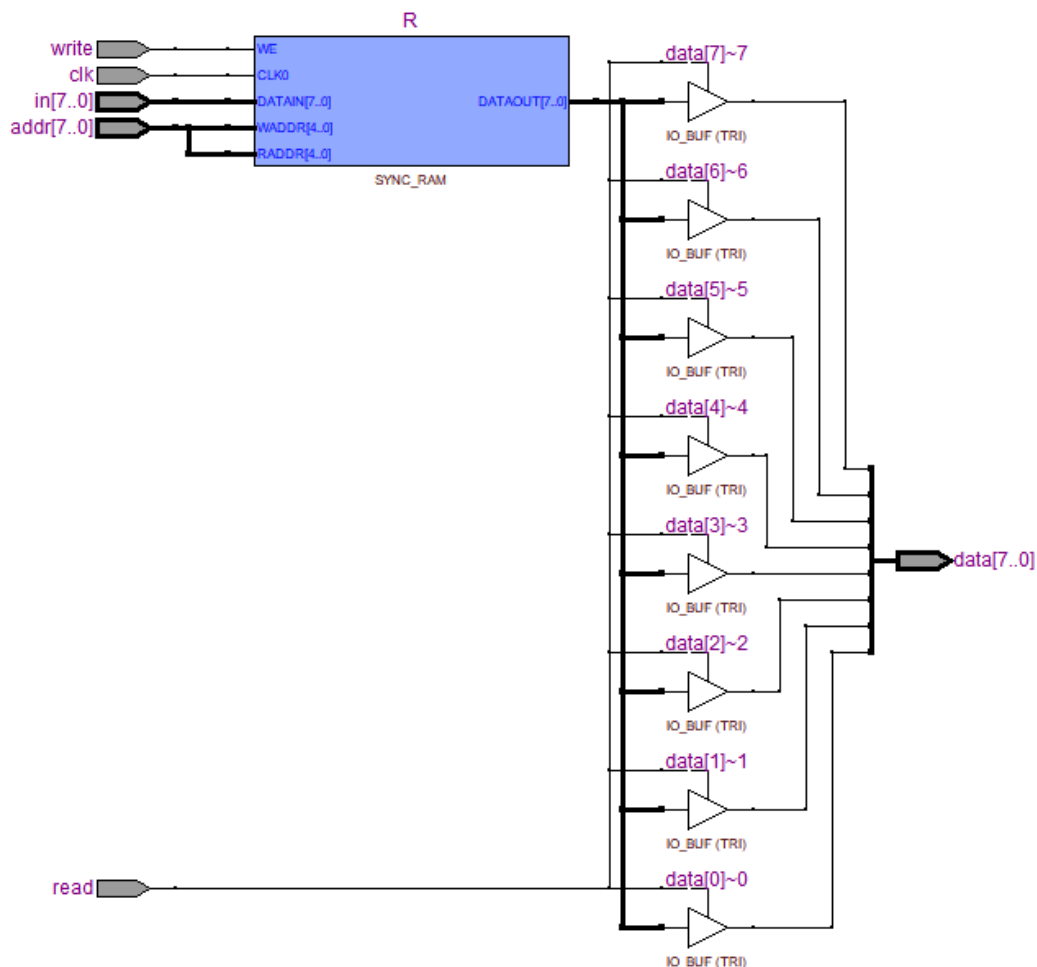当写信号有效时，将输入数据（来自ALU的输出）存储到寄存器中的特定地址。当读信号有效时，将寄存器中特定位置的数据输出（到数据总线）。寄存器大小为32Bytes。



RTL视图如上。

## 2.2.6 IR

指令寄存器，从数据总线上获取数据，根据输入控制信号，根据指令类型将特定指令和地址输出到ALU，通用寄存器和地址选择器。

verilog实现:


```
// instruction register
module ins_reg(data, fetch, clk, rst, ins, ad1, ad2);
    input clk, rst;
    input [1:0] fetch;
    input [7:0] data;
    output [2:0] ins;
    output [4:0] ad1;
    output [7:0] ad2;

    reg [7:0] ins_p1, ins_p2;
    reg [2:0] state;

    assign ins = ins_p1[7:5]; //high 3 bits, instructions
    assign ad1 = ins_p1[4:0]; //low 5 bits, register address
    assign ad2 = ins_p2;


    always @(posedge clk or negedge rst) begin
        if(!rst) begin
            ins_p1 <= 8'd0;
            ins_p2 <= 8'd0;
        end
        else begin
            if(fetch==2'b01) begin //fetch==2'b01 operation1, to fetch data from REG
                ins_p1 <= data;
                ins_p2 <= ins_p2;
            end
            else if(fetch==2'b10) begin //fetch==2'b10 operation2, to fetch data from
RAM/ROM
                ins_p1 <= ins_p1;
                ins_p2 <= data;
            end
            else begin
                ins_p1 <= ins_p1;
                ins_p2 <= ins_p2;
            end
        end
    end
end
endmodule
```

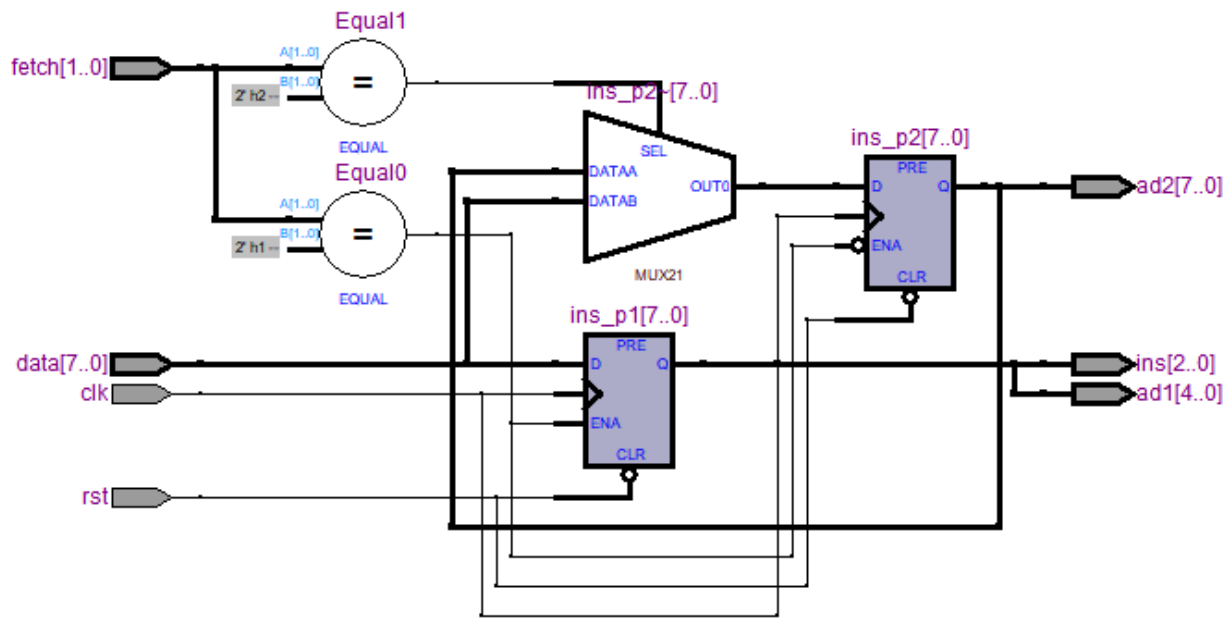异步清零。当输入控制信号为 01 时表示数据总线当前为指令（形式为指令编码+寄存器地址，见第三章），将其从 ins 和 ad1 输出，当控制信号为 10 时，表示当前数据总线上的为数据（8位地址数据，见第三章），将其从 ad2 输出到地址选择器。



RTL视图如上。

## 2.3 内部结构（总）

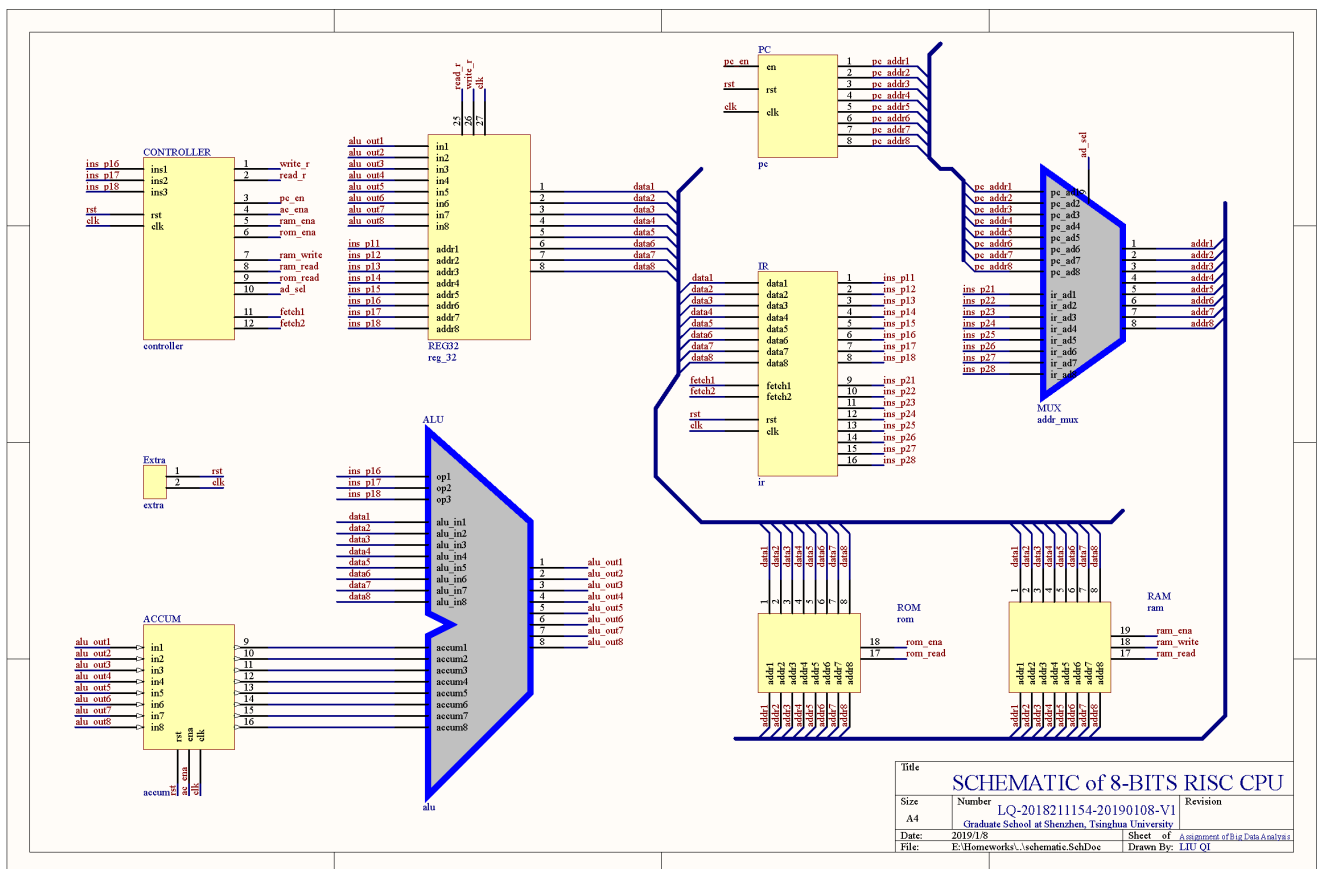

如图是系统内部结构原理图，显示了各个部件之间的连接关系，数据总线和地址总线是总线系统的核心。其中地址总线连接了地址选择器的输出，ROM以及RAM的输入端。地址总线和ROM/RAM的输出，IR和ALU的输入，以及通用寄存器的输出相连。控制器controller（图左上方）是系统的控制单元，相关细节见第四章。

整个硬件系统使用元件例化语句的Verilog描述如下：

```
// Core
// Top-level entity(except core-tb)
module core(clk, rst);
    input clk, rst;

    wire write_r, read_r, PC_en, ac_ena, ram_ena, rom_ena;
    wire ram_write, ram_read, rom_read, ad_sel;

    wire [1:0] fetch;
    wire [7:0] data, addr;
    wire [7:0] accum_out, alu_out;
    wire [7:0] ir_ad, pc_ad;
    wire [4:0] reg_ad;
    wire [2:0] ins;

    ram RAM1(.data(data),
             .addr(addr),
             .ena(ram_ena),
             .read(ram_read),
             .write(ram_write)); //module ram(data, addr, ena, read, write);

    rom ROM1(.data(data),
             .addr(addr),
             .ena(rom_ena),
             .read(rom_read)); //module rom(data, addr, read, ena);

    addr_mux MUX1(.addr(addr),
                 .sel(ad_sel),
                 .ir_ad(ir_ad),
                 .pc_ad(pc_ad)); //module addr_mux(addr, sel, ir_ad, pc_ad);

    counter PC1(.pc_addr(pc_ad),
               .clock(clk),
               .rst(rst),
               .en(PC_en)); //module counter(pc_addr, clock, rst, en);

    accum ACCUM1(.out(accum_out),
                .in(alu_out),
                .ena(ac_ena),
                .clk(clk),
                .rst(rst)); //module accum( in, out, ena, clk, rst);

    alu ALU1(.alu_out(alu_out),
            .alu_in(data),
            .accum(accum_out),
            .op(ins)); // module alu(alu_out, alu_in, accum, op);
```

```

reg_32 REG1(.in(alu_out),
            .data(data),
            .write(write_r),
            .read(read_r),
            .addr({ins,reg_ad}),
            .clk(clk));

//module reg_32(in, data, write, read, addr, clk);
//reg_32 REG1(.in(alu_out), .data(data), .write(write_r), .read(read_r), .addr(reg_ad),
//.clk(clk));
//module reg_32(in, data, write, read, addr, clk);


ins_reg IR1(.data(data),
            .fetch(fetch),
            .clk(clk),
            .rst(rst),
            .ins(ins),
            .ad1(reg_ad),
            .ad2(ir_ad));

//module ins_reg(data, fetch, clk, rst, ins, ad1, ad2);

//module machine(ins, clk, rst, write_r, read_r, PC_en, fetch, ac_ena, ram_ena,
rom_ena,ram_write, ram_read, rom_read, ad_sel);
controller CONTROLLER1(.ins(ins),
                        .clk(clk),
                        .rst(rst),
                        .write_r(write_r),
                        .read_r(read_r),
                        .PC_en(PC_en),
                        .fetch(fetch),
                        .ac_ena(ac_ena),
                        .ram_ena(ram_ena),
                        .rom_ena(rom_ena),
                        .ram_write(ram_write),
                        .ram_read(ram_read),
                        .rom_read(rom_read),
                        .ad_sel(ad_sel)
                        );

endmodule


```

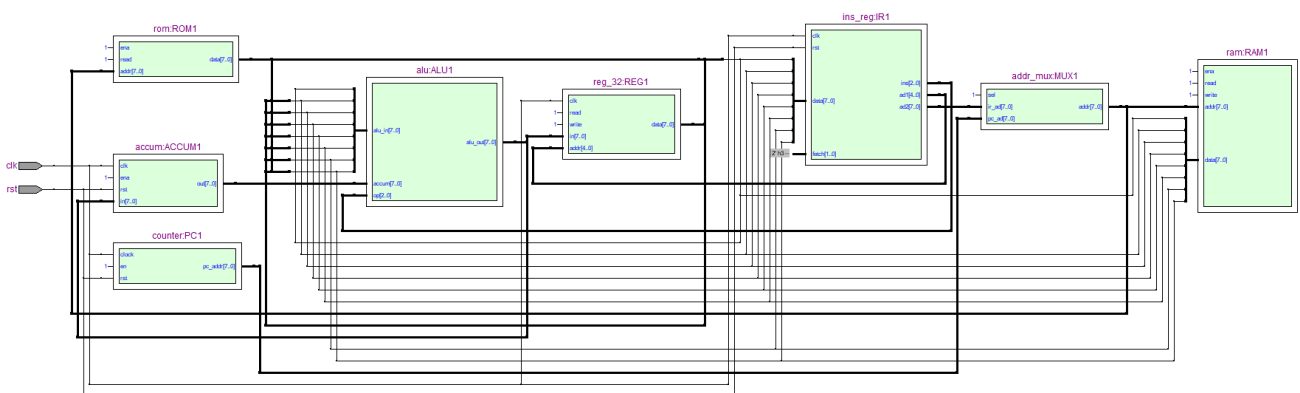

各个模块进行例化后的系统总体RTL视图如上。

### 三. 指令集

我们定义的RISC指令集长度类型两种，分别为短指令和长指令：

 

其中指令编码采用三位二进制表示，共定义有8种指令。短指令共8位，高三位为指令编码，低五位为通用寄存器地址。长指令为16位，每个长指令分两次取，每次取8位，首先取高8位，格式和短指令相通，也是高3位为指令编码，低5位为通用寄存器地址；第二次取低8位，表示ROM或者RAM地址，取决于指令编码。


因此有指令集如下表所示，为了方便理解指令的缩写含义，表中用英文进行了描述并将缩写的由来使用加粗来表示：

INS	Binary	Description	Type	Comment
NOP	000	<b>No</b> operation	Short	空操作
LDO	001	<b>Loads</b> the contents of the <b>ROM</b> address into the REG address	Long	REG[reg_addr]<-ROM[ROM_addr]
LDA	010	<b>Loads</b> the contents of the <b>RAM</b> address into the REG address	Long	REG[reg_addr]<-RAM[RAM_addr]
STO	011	<b>Store</b> intermediate results into RAM address	Long	RAM[RAM_addr]<-REG[reg_addr]
PRE	100	<b>Prefetch</b> Data from REG address	Short	ACCUM<-REG[reg_addr]
ADD	101	<b>Adds</b> the contents of the REG address or integer to the accumulator	Short	accumulator<-REG[reg_addr]+ACCUM
LDM	110	<b>Load Multiple</b>	Short	REG[reg_addr]<-ACCUM
HLT	111	<b>Halt</b>	Short	停机指令

### 四. 控制器

控制器是系统的核心，具有以下功能：取指令，指令排队，读写操作数，总线控制等。这里采用（Mealy型）有限状态机（FSM）来实现控制器，指令存储在ROM中来执行，控制器接受外界时钟和复位信号，控制器根据当前状态以及输入进行状态的转移。

## 4.1 状态转移图

 


根据指令的任务，我们设计了如上图所示的状态转移图，从左至右依次为状态Sidle，S0~S12。各个状态的含义如下：





Source State	Destination State	Condition
S0	S1	
S1	S0	$(!ins[0]).(!ins[1]).(!ins[2])$
S1	S3	$(!ins[0]).(ins[1]).(ins[2]) + (ins[0]).(!ins[2])$
S1	S11	$(!ins[0]).(ins[1]).(ins[2])$
S1	S9	$(!ins[1]).(ins[2])$
S1	S2	$(ins[0]).(ins[1]).(ins[2])$
S2	S2	
S3	S4	
S4	S7	$(!ins[0]).(!ins[1]) + (!ins[0]).(ins[1]).(ins[2]) + (ins[0]).(!ins[1]).(ins[2]) + (ins[0]).(ins[1])$
S4	S5	$(!ins[0]).(ins[1]).(ins[2]) + (ins[0]).(!ins[1]).(ins[2])$
S5	S6	
S6	S0	
S7	S8	
S8	S0	
S9	S10	
S10	S0	
S11	S12	
S12	S0	
Sidle	S0	

例如我们可以看到S0, S1的状态转移：

 

详情请见附件 fsm.pdf。

关于图示有限状态机的verilog实现，这里采用了经典的3段式结构：状态寄存器（state register），下一个状态组合逻辑电路（Next-state combinational logic），输出组合逻辑电路（Output combinational logic）。

## 4.2 FSM之状态寄存器

本质是一个D触发器，负责将下一个状态赋给当前状态值（即跳转到下一个状态），异步清零。

```
//PART A: D flip latch; State register
always @(posedge clk or negedge rst)
begin
    if(!rst) state<=Sidle;
    //current_state <= Sidle;
    else state<=next_state;
    //current_state <= next_state;
end
```

## 4.3 FSM之下一个状态组合逻辑

负责控制状态的转移，这里下一个状态跟当前状态 `state` 以及输入 `ins` 均有关，属于Mealy型状态机。

```
//PART B: Next-state combinational logic
always @*
begin
case(state)
S1:    begin
        if (ins==NOP) next_state=S0;
        else if (ins==HLT) next_state=S2;
        else if (ins==PRE | ins==ADD) next_state=S9;
        else if (ins==LDM) next_state=S11;
        else next_state=S3;
      end

S4:    begin
        if (ins==LDA | ins==LDO) next_state=S5;
        //else if (ins==STO) next_state=S7;
        else next_state=S7; // ---Note: there are only 3 long instructions. So, all
the cases included. if (counter_A==2*b11)
      end

Sidle: next_state=S0;
S0:    next_state=S1;
S2:    next_state=S2;
S3:    next_state=S4;
S5:    next_state=S6;
S6:    next_state=S0;
S7:    next_state=S8;
S8:    next_state=S0;
S9:    next_state=S10;
S10:   next_state=S0;
S11:   next_state=S12;
S12:   next_state=S0;
default: next_state=Sidle;
endcase
end
```

## 4.4 FSM之输出组合逻辑

输出组合逻辑电路根据当前状态以及输入命令，来确定输出值。

由于篇幅较长，见附录。

## 五. 测试及结果

为了验证RISC CPU功能的正确与否，下面进行芯片进行测试。

## 5.1 测试指令

ROM中存储的指令如下：

```
// note: Decimal number in the bracket
initial begin
    memory[0] = 8'b000_00000; //NOP

    memory[1] = 8'b001_00001; //LDO s1
    memory[2] = 8'b010_00001; //rom(65) //end, reg[1]<-rom[65]
    memory[3] = 8'b001_00010; //LDO s2
    memory[4] = 8'b010_00010; //rom(66) //end, reg[2]<-rom[66]
    memory[5] = 8'b001_00011; //LDO s3
    memory[6] = 8'b010_00011; //rom(67) //end, reg[3]<-rom[67]

    memory[7] = 8'b100_00001; //PRE s1
    memory[8] = 8'b101_00010; //ADD s2
    memory[9] = 8'b110_00001; //LDM s1 // REG[1] <- REG[1]+REG[2]

    memory[10] = 8'b011_00001; //STO s1
    memory[11] = 8'b000_00001; //ram(1) // RAM[1] <- REG[1]
    memory[12] = 8'b010_00010; //LDA s2
    memory[13] = 8'b000_00001; //ram(1) // REG[2] <- RAM[1]

    memory[14] = 8'b100_00011; //PRE s3
    memory[15] = 8'b101_00010; //ADD s2
    memory[16] = 8'b110_00011; //LDM s3 // REG[3] <- REG[2]+REG[3]

    memory[17] = 8'b011_00011; //STO s3
    memory[18] = 8'b000_00010; //ram(2) //REG[3] -> ram[2]
    memory[19] = 8'b111_00000; //HLT

    memory[65] = 8'b001_00101; //37
    memory[66] = 8'b010_11001; //89
    memory[67] = 8'b001_10101; //53
end
```

指令按照顺序执行，最终的结果是将ROM中的65，66，67位的三个数进行加法，存储到RAM[2]中，即实现三个数的加法，于此同时RAM[1]存放着前两个数加法的和。

## 5.2 Test-Bench

为了测试系统的功能，这里生成/编写test-bench文件，用于仿真：

```
`timescale 1ps / 1ps
module core_tb_00 ;

    reg    rst    ;
    reg    clk    ;
    core
```

```

DUT (
    .rst (rst) ,
    .clk (clk) );

// "Clock Pattern" : dutyCycle = 50
// Start Time = 0 ps, End Time = 10 ns, Period = 100 ps
initial
begin
    clk = 1'b0 ;
    # 150 ;
// 50 ps, single loop till start period.
    repeat(99)
    begin
        clk = 1'b1 ;
        #50 clk = 1'b0 ;
        #50 ;
// 9950 ps, repeat pattern in loop.
    end
    clk = 1'b1 ;
    # 50 ;
// dumped values till 10 ns
end


// "Constant Pattern"
// Start Time = 0 ps, End Time = 10 ns, Period = 0 ps
initial
begin
    rst = 1'b0 ;
    # 100;
    rst=1'b1;
    # 9000 ;
// dumped values till 10 ns
end

initial
#20000 $stop;
endmodule

```


只需要给CPU两个信号，激励时钟 `clk` 和异步复位信号 `rst`。

## 5.3 波形

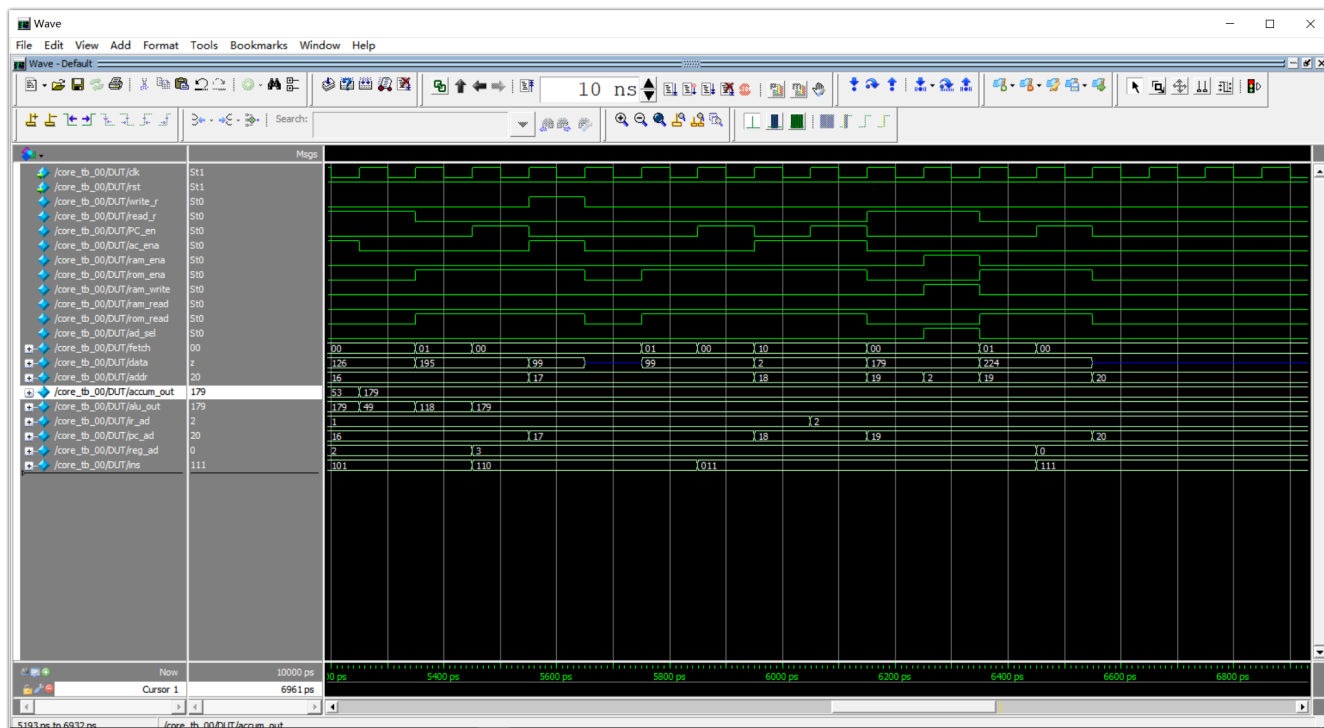


根据ModelSIM仿真结果，如上图所示累加器输出最终结果179，在最后的停机指令前（图中6300ps处），addr地址为2，data为179，ram写，使能信号均为1，将最终结果写入到了RAM[2]中，指令指令结果无误。

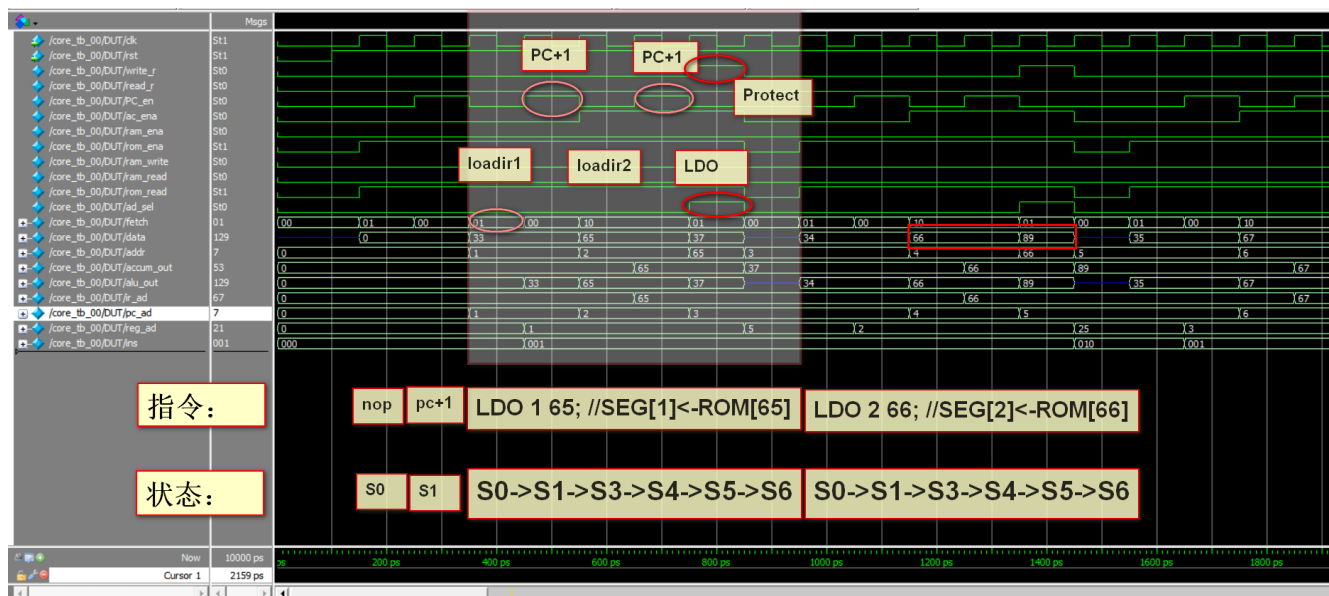从仿真波形中，不仅可以看出每个控制信号在每个时刻的状态，还可以看出每条指令执行的状态机的状态转换信息：



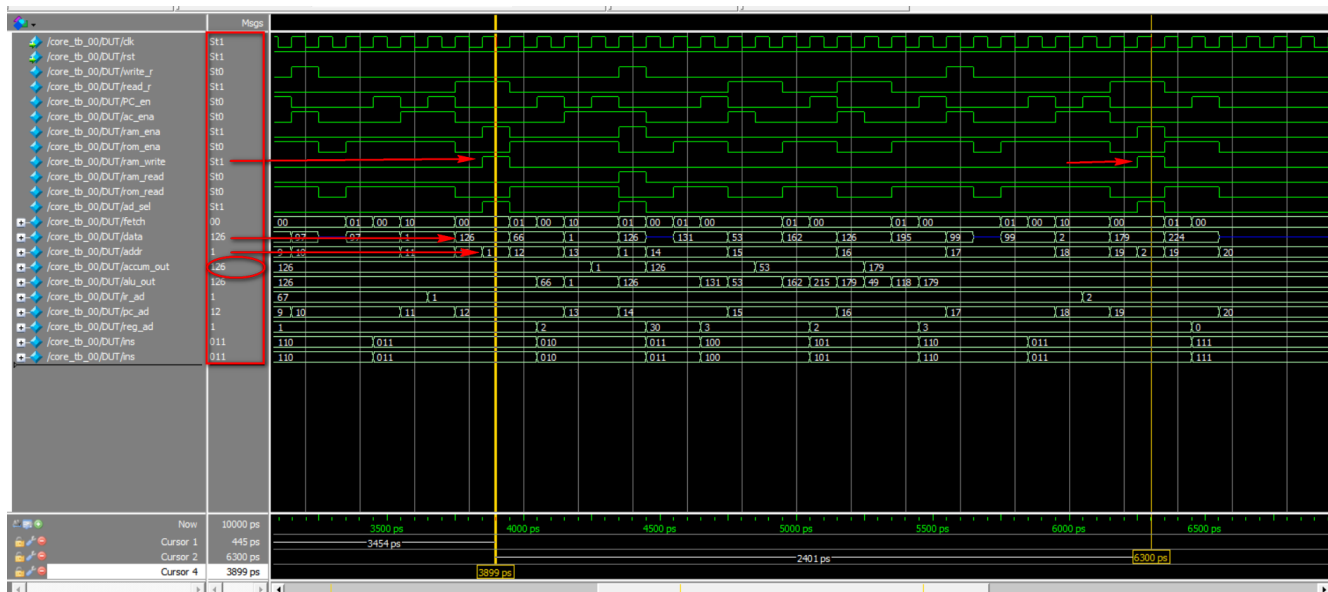如图所示，从波形可以看出执行一个LDO长指令消耗了6个时钟周期，NOP指令消耗了两个时钟周期，和状态转换图一致，得到的结果和测试指令的输出要求一致。



如图是两个最重要的用来验证功能正确性的两个时刻，从波形可以看出，相应的计算结果126，179分别被写到了RAM的地址第1，2位置，相关控制信号正常。即达到了我们设计的功能。更多关于波形的情况，见附件即仿真源文件。

## 六. 结论

本文构建了8位的RISC CPU，详细介绍了设计过程和实验测试，包括：硬件组成，指令集系统等。重点在于控制器的设计，基于有限状态机，实现了指令和状态之间的对应和转移，并进行了详实的仿真实验，结果证明CPU功能正常，达到了预期。

## 参考文献

[1]周荷琴, 吴秀清. 微型计算机原理和接口技术（第三版）. 中国科学技术大学出版社. 2008.

## 附录

### 附录A Controller的Verilog实现

```
module controller(ins, clk, rst, write_r, read_r, PC_en, fetch, ac_ena, ram_ena,
rom_ena, ram_write, ram_read, rom_read, ad_sel);

input clk, rst;           // clock, reset
input [2:0] ins;          // instructions, 3 bits, 8 types

// Enable signals
output reg write_r, read_r, PC_en, ac_ena, ram_ena, rom_ena;

// ROM: where instructions are stored. Read only.
// RAM: where data is stored, readable and writable.
```

```

output reg ram_write, ram_read, rom_read, ad_sel;

output reg [1:0] fetch;    // 01: to fetch from RAM/ROM; 10: to fetch from REG

// State code(current state)
reg [3:0] state;          // current state
reg [3:0] next_state;     // next state

// instruction code
parameter  NOP=3'b000, // no operation
           LDO=3'b001, // load ROM to register
           LDA=3'b010, // load RAM to register
           STO=3'b011, // Store intermediate results to accumulator
           PRE=3'b100, // Prefetch Data from Address
           ADD=3'b101, // Adds the contents of the memory address or integer to the
accumulator
           LDM=3'b110, // Load Multiple
           HLT=3'b111; // Halt

// state code
parameter Sidle=4'hf,
           S0=4'd0,
           S1=4'd1,
           S2=4'd2,
           S3=4'd3,
           S4=4'd4,
           S5=4'd5,
           S6=4'd6,
           S7=4'd7,
           S8=4'd8,
           S9=4'd9,
           S10=4'd10,
           S11=4'd11,
           S12=4'd12;

//PART A: D flip latch; State register
always @(posedge clk or negedge rst)
begin
    if(!rst) state<=Sidle;
        //current_state <= Sidle;
    else state<=next_state;
        //current_state <= next_state;
end

//PART B: Next-state combinational logic
always @*
begin
    case(state)
    S1:    begin
            if (ins==NOP) next_state=S0;
            else if (ins==HLT) next_state=S2;
            else if (ins==PRE | ins==ADD) next_state=S9;
        end
    endcase
end

```



```

        else if (ins==LDM) next_state=S11;
        else next_state=S3;
    end

S4:    begin
        if (ins==LDA | ins==LDO) next_state=S5;
        //else if (ins==STO) next_state=S7;
        else next_state=S7; // ---Note: there are only 3 long instructions. So, all
the cases included. if (counter_A==2*b11)
        end
Sidle: next_state=S0;
S0:    next_state=S1;
S2:    next_state=S2;
S3:    next_state=S4;
S5:    next_state=S6;
S6:    next_state=S0;
S7:    next_state=S8;
S8:    next_state=S0;
S9:    next_state=S10;
S10:   next_state=S0;
S11:   next_state=S12;
S12:   next_state=S0;
default: next_state=Sidle;
endcase
end

// another style
//PART C: Output combinational logic
always@*
begin
    case(state)
    // --Note: for each statement, we concentrate on the current state, not next_state
    // because it is combinational logic.
        Sidle: begin
            write_r=1'b0;
            read_r=1'b0;
            PC_en=1'b0;
            ac_ena=1'b0;
            ram_ena=1'b0;
            rom_ena=1'b0;
            ram_write=1'b0;
            ram_read=1'b0;
            rom_read=1'b0;
            ad_sel=1'b0;
            fetch=2'b00;
        end
        S0: begin // load IR
            write_r=0;
            read_r=0;
            PC_en=0;
ac_ena=0;
            ram_ena=0;
            rom_ena=1;

```

```

        ram_write=0;
        ram_read=0;
        rom_read=1;
        ad_sel=0;
        fetch=2'b01;
    end
S1: begin
    write_r=0;
    read_r=0;
    PC_en=1;
    ac_ena=0;
    ram_ena=0;
    ram_write=0;
    ram_read=0;
    rom_ena=1;
    rom_read=1;
    ad_sel=0;
    fetch=2'b00;
    end
S2: begin
    write_r=0;
    read_r=0;
    PC_en=0;
    ac_ena=0;
    ram_ena=0;
    rom_ena=0;
    ram_write=0;
    ram_read=0;
    rom_read=0;
    ad_sel=0;
    fetch=2'b00;
    end
S3: begin
    write_r=0;
    read_r=0;
    PC_en=0;
    ac_ena=1;
    ram_ena=0;
    rom_ena=1;
    ram_write=0;
    ram_read=0;
    rom_read=1;
    ad_sel=0;
    fetch=2'b10;
    end
S4: begin
    write_r=0;
    read_r=0;
    PC_en=1;
    ac_ena=1;
    ram_ena=0;
    ram_write=0;
    ram_read=0;

```

```

    rom_ena=1;
    rom_read=1;
    ad_sel=0;
    fetch=2'b10;
end
S5: begin
    if (ins==LDO)
    begin
        write_r=1;
        read_r=0;
        PC_en=0;
        ac_ena=1;
        ram_ena=0;
        ram_write=0;
        ram_read=0;
        rom_ena=1;
        rom_read=1;
        ad_sel=1;
        fetch=2'b01;
    end
    else
    begin
        write_r=1;
        read_r=0;
        PC_en=0;
        ac_ena=1;
        ram_ena=1;
        ram_write=0;
        ram_read=1;
        rom_ena=0;
        rom_read=0;
        ad_sel=1;
        fetch=2'b01;
    end
    end
S6: begin

write_r=1'b0;
    read_r=1'b0;
    PC_en=1'b0; /** not so sure, log: change 1 to 0
    ac_ena=1'b0;
    ram_ena=1'b0;
    rom_ena=1'b0;
    ram_write=1'b0;
    ram_read=1'b0;
    rom_read=1'b0;
    ad_sel=1'b0;
    fetch=2'b00;

end

S7: begin /** STO, reg->ram. step1. read REG
    write_r=0;
    read_r=1;

```

```

PC_en=0;
ac_ena=0;
ram_ena=0;
rom_ena=0;
ram_write=0;
ram_read=0;
rom_read=0;
ad_sel=0;
fetch=2'b00;
end
S8: begin // ST0, step2, write RAM
write_r=0;
read_r=1;
PC_en=0;
ac_ena=0;
rom_read=0;
rom_ena=0;

ram_ena=1;
ram_write=1;
ram_read=0;

ad_sel=1;
fetch=2'b00; //fetch=2'b10, ram_ena=1, ram_write=1, ad_sel=1;
end
S9: begin
if (ins==PRE) // REG->ACCUM
begin
write_r=0;
read_r=1;
PC_en=0;
ac_ena=1;
ram_ena=0;
rom_ena=0;
ram_write=0;
ram_read=0;
rom_read=0;
ad_sel=0;
fetch=2'b00;
end
else
begin
write_r=0;
read_r=1;
PC_en=0;
ac_ena=1;
ram_ena=0;
rom_ena=0;
ram_write=0;
ram_read=0;
rom_read=0;
ad_sel=0;

```

```

        fetch=2'b00;
    end
    end
s10: begin
    write_r=0;
    read_r=1;
    PC_en=0;
    ac_ena=0;
    ram_ena=0;
    rom_ena=0;
    ram_write=0;
    ram_read=0;
    rom_read=0;
    ad_sel=0;
    fetch=2'b00;
    end
s11: begin // LDM, step1, write reg
    write_r=1;
    read_r=0;
    PC_en=0;
    ac_ena=1;
    ram_ena=0;

    ram_write=0;
    ram_read=0;
    rom_ena=1;
    rom_read=1;
    ad_sel=0;
    fetch=2'b00;

    end
s12: begin
    write_r=0;
    read_r=0;
    PC_en=0;
    ac_ena=0;
    ram_ena=0;
    rom_ena=0;
    ram_write=0;
    ram_read=0;
    rom_read=0;
    ad_sel=0;
    fetch=2'b00;
    end
default: begin
    write_r=0;
    read_r=0;
    PC_en=0;
    ac_ena=0;
    ram_ena=0;
    rom_ena=0;
    ram_write=0;
    ram_read=0;

```

```
        rom_read=0;  
        ad_sel=0;  
        fetch=2'b00;  
    end  
endcase  
end  
endmodule
```